COAEPWAHUE

Пролог	
ЗАТВОРНИЦА И НАДОЕДА	1
Глава 1	
УПРАВЛЕНИЕ	9
1 Ручное управление и автоматическое управление	
2 Электрические цепи и управляющие контуры	
3 Как работают контакты	
4 Виды контактов	23
5 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ	27
Что такое автоматическое управление?	27
Системы управления: основы	30
Основные принципы работы контактов	32
Глава 2	
ПРОГРАММНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	37
1 Программное управление	40
2 Механизмы, регулируемые замкнутыми	
системами управления	44
3 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ	49
Последовательное управление на примере	
стиральной машины	
Кондиционер и замкнутые системы управления	52

Глава 3

	АЗНООБРАЗНЫЕ УСТРОЙСТВА, ІСПОЛЬЗУЮЩИЕСЯ В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ	.57
1	Кнопочный выключатель	. 60
2	Двухпозиционнный переключатель	61
	Селекторный переключатель	
5	·	
6	Таймер	
	ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ	
	Коммутационные аппараты	
	Датчики	
	Исполнительные устройства	
	Индикаторные и сигнальные устройства	
	АК ЧЕРТИТЬ СХЕМЫ КОНТУРОВ ТРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ	.89
1	Вертикальное и горизонтальное изображения	. 93
	Буквенные обозначения устройств	
	Как обозначать места соединения и как они выглядят на самом деле	
4	Как сделать схему легко читаемой	
5	ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ	105
	Основы черчения схем контуров программного управления	. 105
	Схемы и буквенные обозначения	105
	Нумерация клемм устройств	109
	Схемы контуров программного управления и системы координат	109
	Как читать схемы контуров программного управления	

	Как найти причину неисправности в схеме контура программного управления	113
۲	лава 5	
K	ОНТАКТЫ И ЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ	115
1	Что такое «цифровой»	118
	Что такое логическая схема	
3	ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ	138
	Двоичный код	138
	Основные логические схемы	138
	Условные обозначения логических схем	143
	Как, используя схемы И-НЕ, получить схемы И, ИЛИ и НЕ.	146
۲	лава 6	
•	ТРОСТЕЙШАЯ СИСТЕМА ТОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ	. 149
1	Схема, выключающая сигнальную лампу	155
	Что делать, если участников двое	
	Что делать, если участников трое	
4	Что такое временная диаграмма	163
5	Попробуем собрать электрическую схему	170
6	Простейшая система управления лифтом	179
8	ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ	185
	Основные принципы и временные диаграммы	185
	Схемы с таймерами	189
	Схема с последовательным включением	190
	Схема защитного отключения двигателя	192
Т	Тредметный указатель	. 198



ΠΡΟΛΟΓ

3ATBOPHUUA U HAAOEAA































